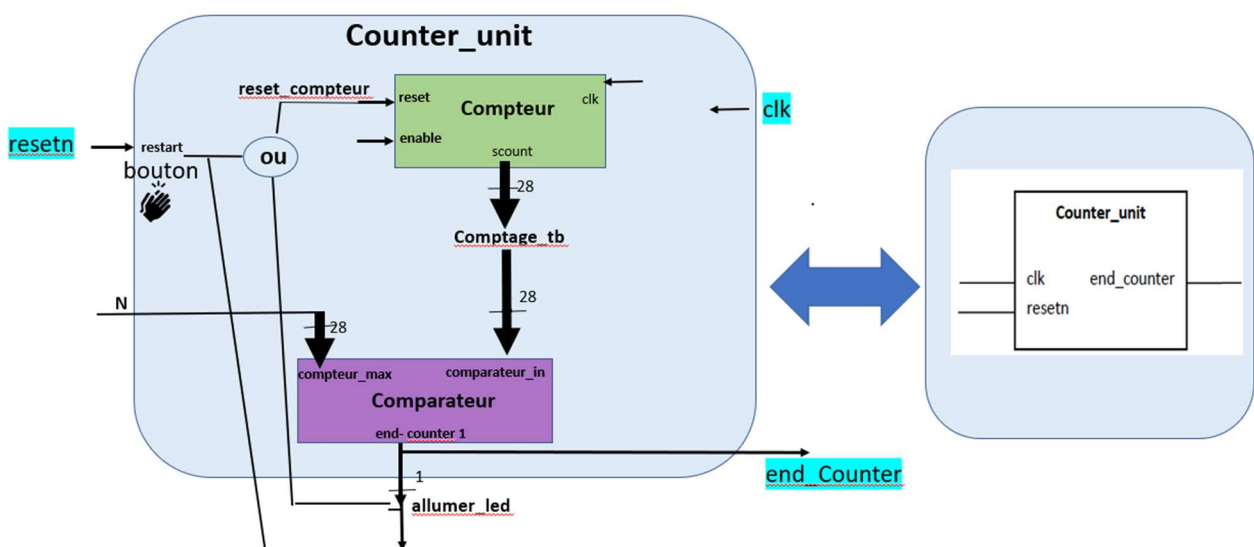


## Compte rendu de – TP03 –Machine à états (FSM)

### 1.1 Objectif de ce TP

L'objectif de ce TP est de réaliser une architecture permettant de faire clignoter deux LEDs RGB en rouge, vert et bleu. Le pilotage des LEDs se fera à l'aide de machines à états. Lors de ce TP vous apprendrez à utiliser des paramètres génériques ainsi que des modules.


- 1) Question 1 : Dans un fichier .vhd, créez un module Counter\_unit à partir du compteur du TP1. Le module prendra en entrée un signal d'horloge et de resetn, et donnera en sortie le signal end\_counter. Utilisez un paramètre generic() pour définir le nombre de coup d'horloge à compter.



Le code de Counter\_unit ne sera plus modifié ensuite

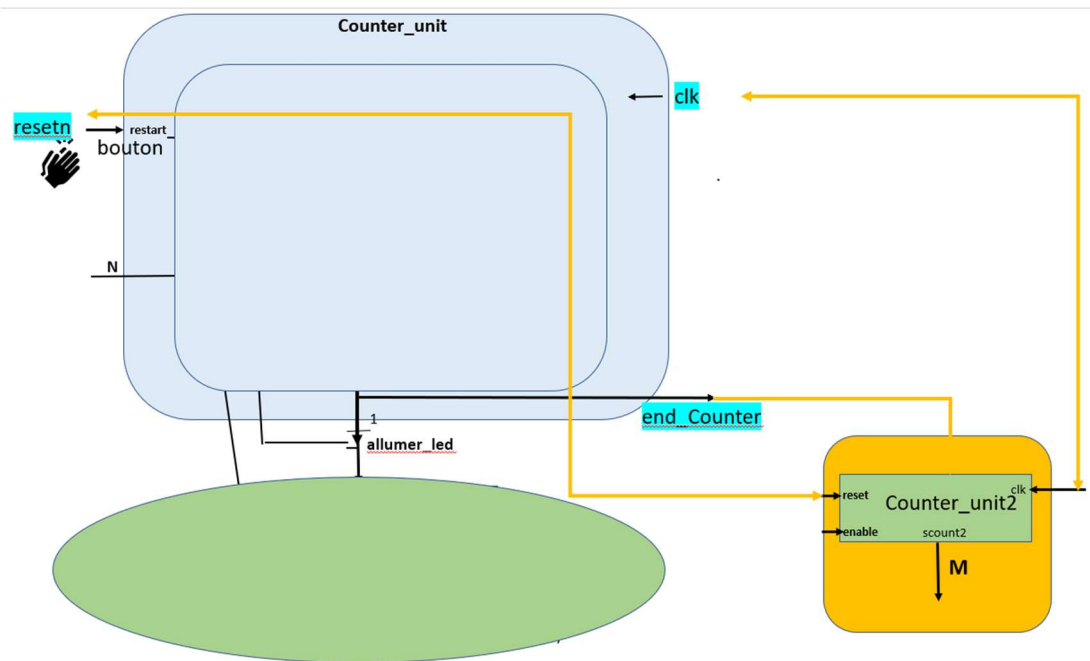
2. En schéma RTL, créez un compteur du signal end\_counter. Ce compteur doit permettre de déterminer le nombre de cycles allumé/éteint qui ont été effectués par la LED. Le compteur doit pouvoir être remis à 0, maintenir sa valeur actuelle ou s'incrémenter.



Je pars de notre ancien TP : je défini les limites de mon **COUNTER\_UNIT** en bleu :




3. Ecrivez un code VHDL décrivant ce compteur de cycle, vous utiliserez le module Counter\_unit.

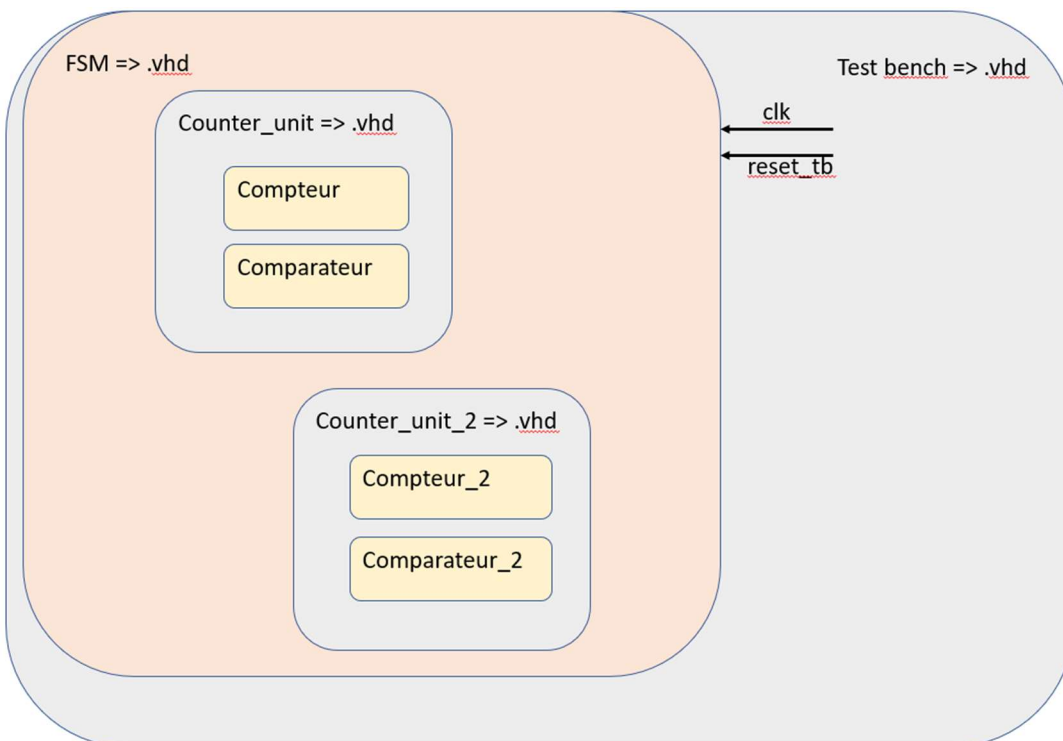4. Tester votre architecture avec un testbench.



 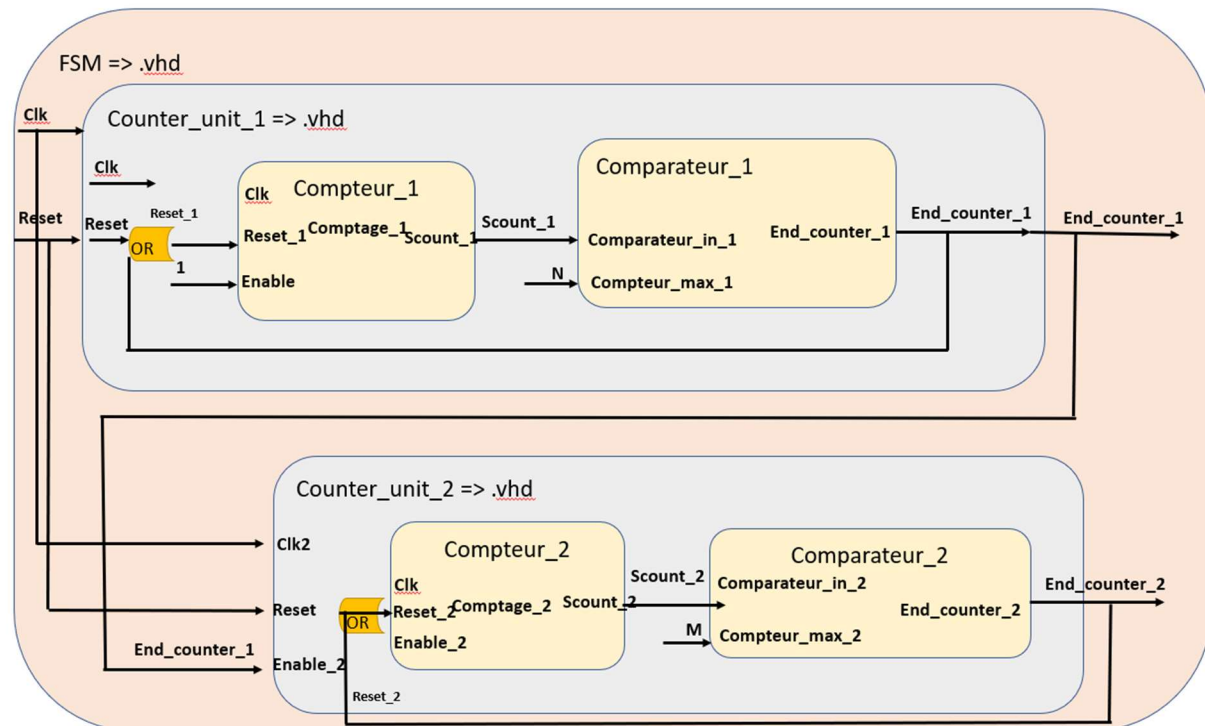


zoom

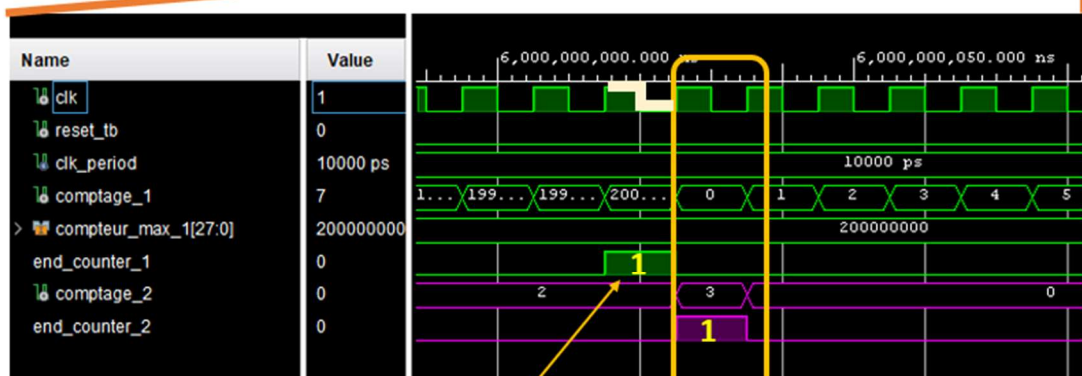


N= 200000000:  
mon comptage1 se  
reboucle


M= 3: mon  
comptage2 se  
reboucle

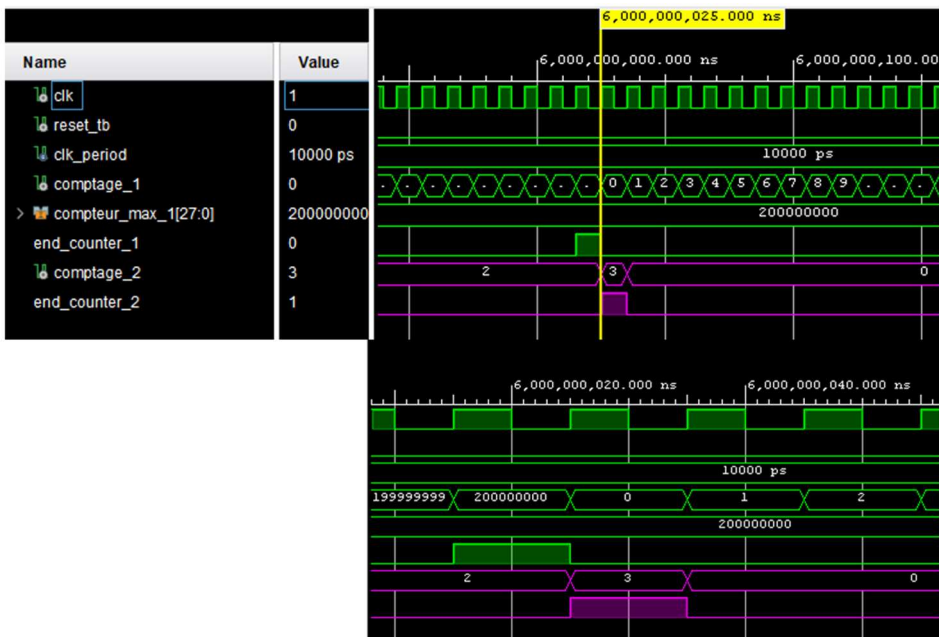

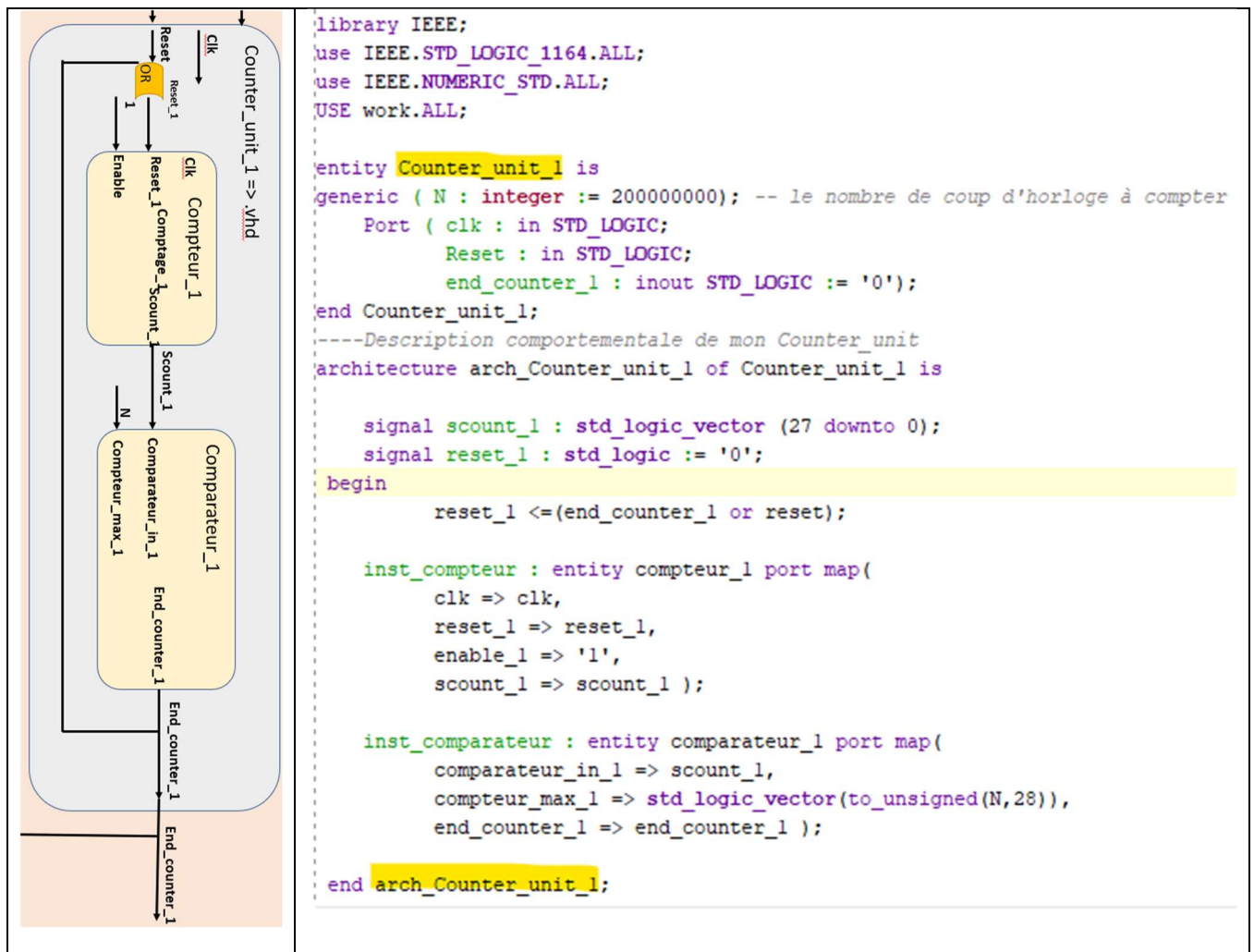
### Définition de mon design source Counter\_unit\_1


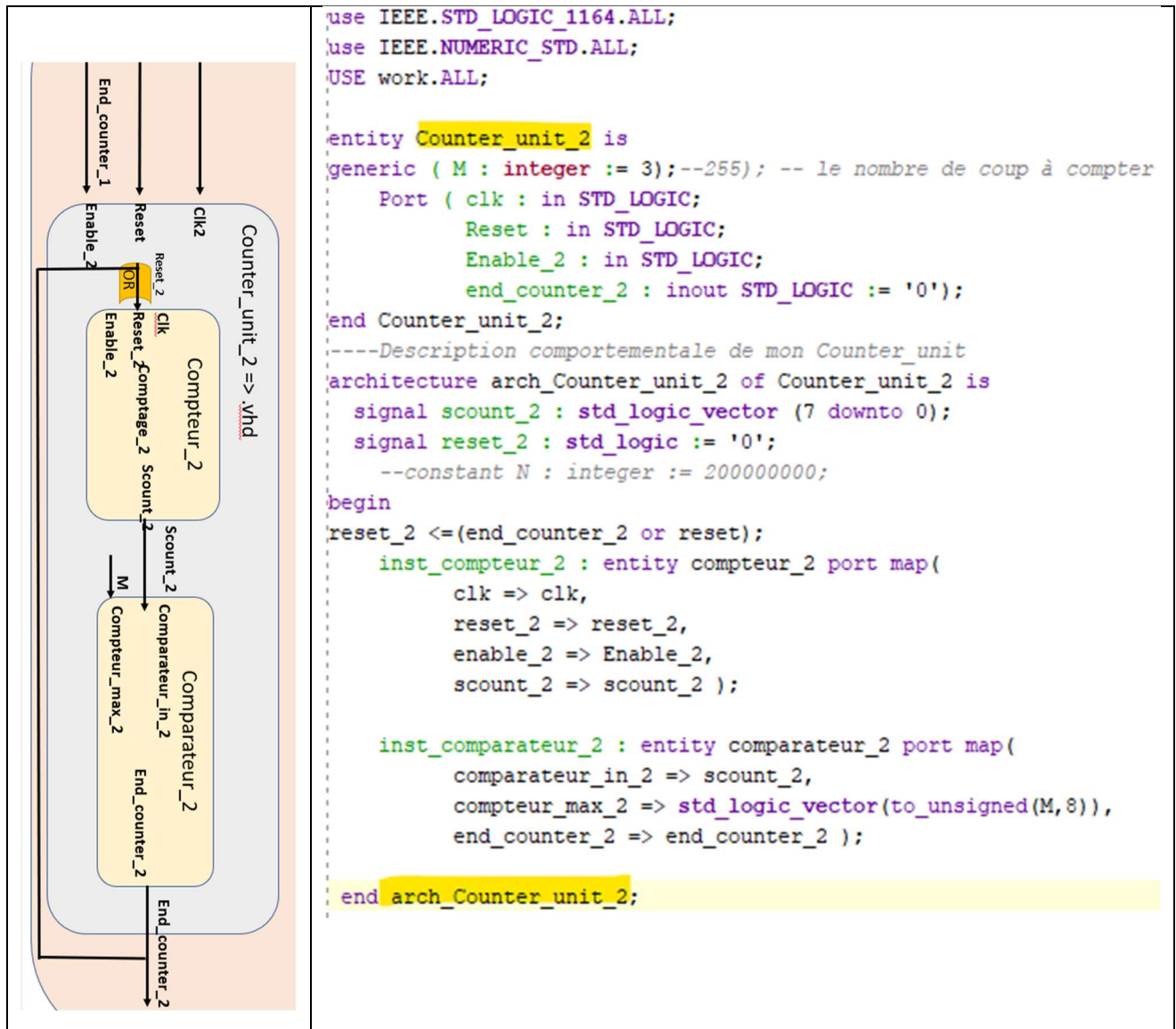
## Définition de mon design source Counter\_unit\_2


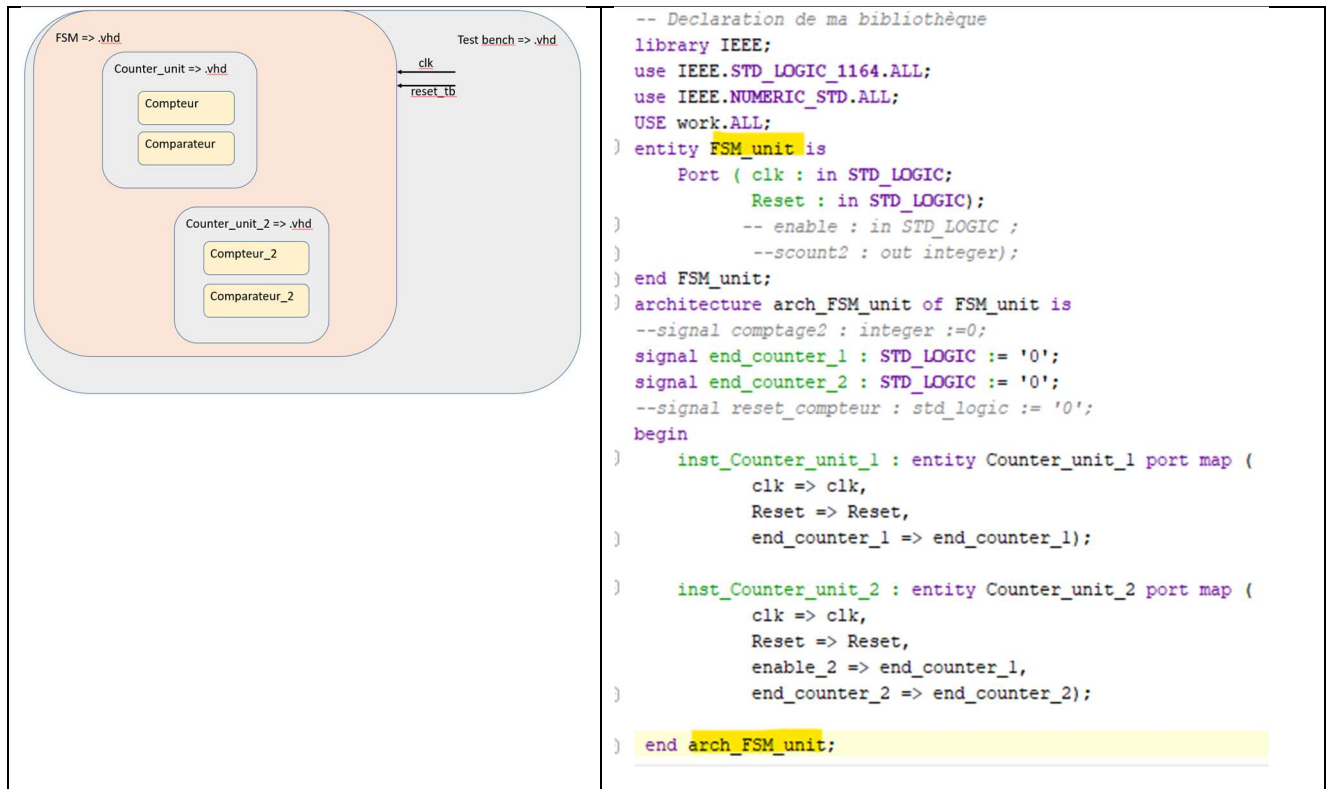
## Définition de mon design source FSM\_unit




## Définition de mon design source TEST-BENCH





5. Créez en RTL une machine à états (FSM) permettant de faire clignoter une LED RGB en rouge puis bleu et enfin en vert avant de recommencer le cycle (rouge, bleu, vert, ...). Dans chaque état la LED devra clignoter 3 fois. De plus, si le bouton restart est appuyé, on retourne dans l'état initial quel que soit l'état dans lequel on se situe. L'état initial est l'état dans lequel on se situe au démarrage, on passe à l'état rouge après 3 clignotements de la LED en blanc (rouge, vert et bleu actifs en même temps). + Question6 +Question7


Ma machine à état est la suivante :

 



Pour coder ma machine à état : je vais repartir le code sur 2 :

- une partie sur la description de la machine à état en elle-même
- et une deuxième partie sur les actions appliquées à notre machine

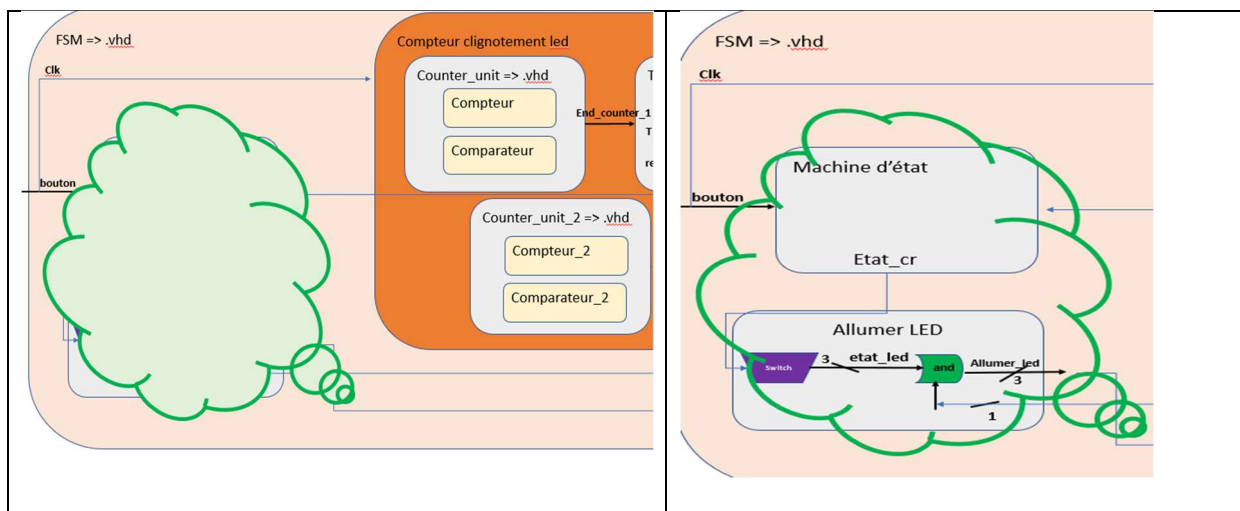Avant tout je reviens à mon architecture et je dessine les entrées, les sorties, les signaux...



  
## Définition de mon design source de la machine à état



```
-- Initialisation de ma machine à etat--
process( clk , Bouton)
begin -- définition de l'initialisation de ma machine
    if Bouton='1' then etat_cr <= etat_initial;
    elsif rising_edge(clk) then etat_cr <= etat_sv;
    end if;
end process;

-- Définition de ma machine à etat--
process(etat_cr, end_counter_2)
begin
    --initialisation des etats:
    etat_sv <= etat_cr;
    case etat_cr is
        when etat_initial =>
            if end_counter_2 = '1' then
                etat_sv <= led_rouge;
            end if;
        when led_rouge =>
            if end_counter_2 = '1' then
                etat_sv <= led_bleu;
            end if;
        when led_bleu =>
            if end_counter_2 = '1' then
                etat_sv <= led_vert;
            end if;
        when led_vert =>
            if end_counter_2 = '1' then
                etat_sv <= led_rouge;
            end if;
        end case;
    end process;
```
 
## Définition de mon design source de la machine à état partie Actions appliquées




```
process(etat_cr, bouton, end_counter_1)--state_switch
begin
    case etat_cr is
        when etat_initial =>
            etat_led <= v_led_blanc; -- blanc => rouge + bleu + vert
        when led_rouge =>
            etat_led <= v_led_rouge; -- rouge
        when led_bleu =>
            etat_led <= v_led_bleu; -- bleu
        when led_vert =>
            etat_led <= v_led_vert; -- vert
        end case;
    end process;

    process (clk,etat_led)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            allumer_led <= etat_led and (t_out, t_out, t_out);
            led0_r <= allumer_led(0);
            led0_b <= allumer_led(1);
            led0_g <= allumer_led(2);
        end if;
    end process;

end arch_FSM_unit;
```



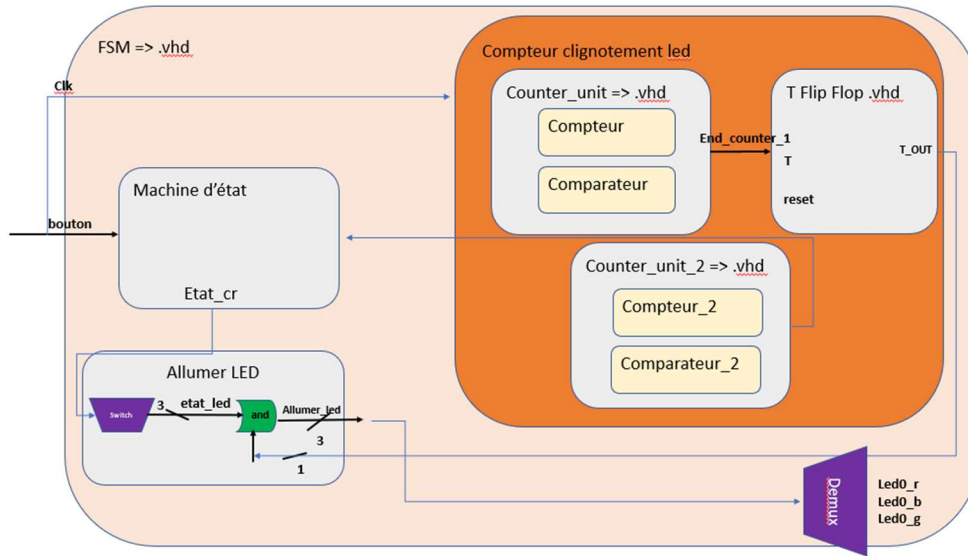Architecture finale ( à la main) de mon FSM GLOBAL :



Pour ma deuxième partie de FSM j'ai besoin d' un autre élément à notre architecture (du tp precedent) → pour maintenir la led allumée 2 sec et eteinte 2 sec en mémorisant la dernière entrée, et ce pendant N valeur de comptage de front montant → ce composant est le T\_FLIP-FLOP

Instanciation de mon FSM et les différents composants de mon architecture :

```
entity FSM_unit is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        Bouton : in STD_LOGIC;
        led0_r, led0_b, led0_g : out STD_LOGIC);
  -- enable : in STD_LOGIC ;
  --scout2 : out integer);
end FSM_unit;

architecture arch_FSM_unit of FSM_unit is

  -- Definition des signaux
  signal end_counter_1 : STD_LOGIC := '0';
  signal end_counter_2 : STD_LOGIC := '0';
  type state is (etat_initial, led_rouge, led_bleu, led_vert);
  signal etat_cr, etat_sv : state; --etat dans lequel on se trouve
  signal etat_led : std_logic_vector(2 downto 0);
  signal allumer_led : std_logic_vector(2 downto 0);
  constant v_led_rouge :std_logic_vector := "001";
  constant v_led_bleu :std_logic_vector := "010";
  constant v_led_vert :std_logic_vector := "100";
  constant v_led_blanc :std_logic_vector := "111";
  signal t_out : std_logic;

begin

  inst_Counter_unit_1 : entity Counter_unit_1 port map (
    clk => clk,
    Reset => Bouton,
    end_counter_1 => end_counter_1);

  inst_Counter_unit_2 : entity Counter_unit_2 port map (
    clk => clk,
    Reset => Bouton,
    enable_2 => end_counter_1,
    end_counter_2 => end_counter_2);

  inst_Bascule_T_Flip_Flops : entity Bascule_T_Flip_Flops port map(
    clk => clk,
    reset => bouton,
    T => end_counter_1,
    t_out => t_out);
```

Test bench de mon FSM

(pour des raison de temps de simulation j'ai écourté le nombre de N (200000 au lieu de 200 000 000 ) et la période T à 10ms : seulement pour obtenir cette photo ci-dessous


```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Use work .all;

entity FSM_tb is
end FSM_tb;

architecture arch_FSM_tb of FSM_tb is
    signal clk : std_logic ;
    --signal Resetn :std_logic ;
    signal reset_tb :std_logic := '0';
    signal led0_r_tb : std_logic := '0';
    signal led0_b_tb : std_logic := '0';
    signal led0_g_tb : std_logic := '0';
    --signal end_counter_unit_tb : std_logic ;
    --signal end_counter : std_logic ;
    constant clk_period : time := 10 ns;--10000 ns;--


begin
    uut_FSM_unit : entity FSM_unit Port map (
        clk => clk,
        Bouton => reset_tb,
        led0_r => led0_r_tb,
        led0_b => led0_b_tb,
        led0_g => led0_g_tb);

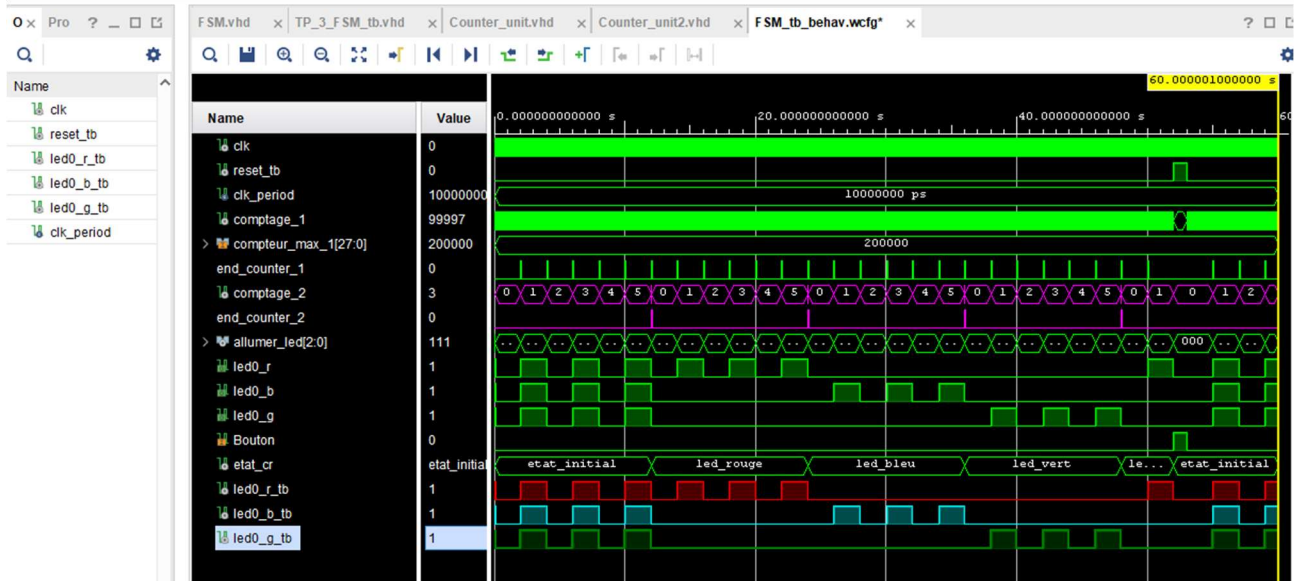    ---Clock process definitions
    clk_process : process
    begin
        clk <= '0';
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
        wait for clk_period/2;
    end process;
```







## 1.2 Schématique :

 

9. Exécutez la synthèse et relevez les ressources utilisées (y compris la FSM). Sur la schématique, identifiez où se situe votre compteur de cycle.

## 1.3 Rapport de synthèse

 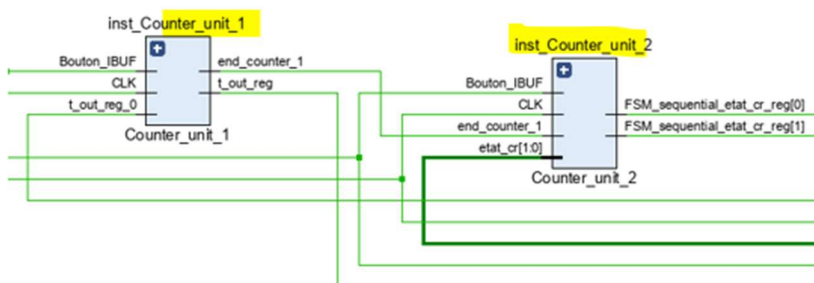

### Start RTL Component Statistics

#### Detailed RTL Component Info :

##### Registers :

3 Bit Registers := 1  
1 Bit Registers := 4

##### Muxes :

4 Input 3 Bit Muxes := 1  
4 Input 2 Bit Muxes := 1  
2 Input 2 Bit Muxes := 1

#### Finished RTL Component Statistics

### Report Cell Usage:

	Cell	Count
11	BUFG	1
12	CARRY4	9
13	LUT1	2
14	LUT2	2
15	LUT3	1
16	LUT4	5
17	LUT5	1
18	LUT6	7
19	FDCE	3
110	FDRE	42
111	IBUF	2
112	OBUF	3

### Report Instance Areas:

	Instance	Module	Cells
11	top		78
12	inst_Basculer_T_Flip_Flops	Basculer_T_Flip_Flops	4
13	inst_Counter_unit_1	Counter_unit_1	44
14	inst_compteur	compteur_1	44
15	inst_Counter_unit_2	Counter_unit_2	16
16	inst_compteur_2	compteur_2	16

Question 10. Modifiez le fichier de contraintes pour connecter vos entrées / sorties du système avec les broches de la carte. Réglez l'horloge pour que sa fréquence soit à 100MHz.



```

1  ## This file is a general .xdc for the Cora Z7-07S Rev. B
2  ## To use it in a project:
3  ## - uncomment the lines corresponding to used pins
4  ## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal.
5
6  # PL System Clock
7  set_property -dict {PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports clk]
8  create_clock -period 10.000 -name sys_clk_pin -waveform {0.000 5.000} -add [get_ports clk]
9
10 # RGB LEDs
11 set_property PACKAGE_PIN L15 [get_ports led0_b]
12 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led0_b]
13 #set_property -dict {PACKAGE_PIN L15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led0_b]
14 #set_property -dict {PACKAGE_PIN L15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports allumer_led]
15 set_property -dict {PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led0_g]
16 set_property -dict {PACKAGE_PIN N15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led0_r]
17 #set_property -dict {PACKAGE_PIN G14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led1_b]
18 #set_property -dict {PACKAGE_PIN L14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led1_g]
19 #set_property -dict {PACKAGE_PIN M15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led1_r]
20
21 # Buttons
22
23 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Bouton]
24 set_property PACKAGE_PIN D20 [get_ports Bouton]
25 #set_property -dict {PACKAGE_PIN D20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports btn0]
26 #set_property -dict {PACKAGE_PIN D19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn[1]}]
27

```

Question 11. Lancez l'implémentation puis étudiez le rapport de timing (vérifiez les violations de set up et de hold et identifiez le chemin critique).

Design Timing Summary					
WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)
5.684	0.000	0	89	0.122	0.000


Clock Summary			
Clock	Waveform(ns)	Period(ns)	Frequency(MHz)
sys_clk_pin	{0.000 5.000}	10.000	100.000

From Clock: sys_clk_pin					
To Clock: sys_clk_pin					
Setup :	0	Failing Endpoints, Worst Slack	5.684ns,	Total Violation	0.000ns
Hold :	0	Failing Endpoints, Worst Slack	0.122ns,	Total Violation	0.000ns
PW :	0	Failing Endpoints, Worst Slack	4.500ns,	Total Violation	0.000ns

12. Générez le bitstream pour vérifier le système sur carte.

## Annexe

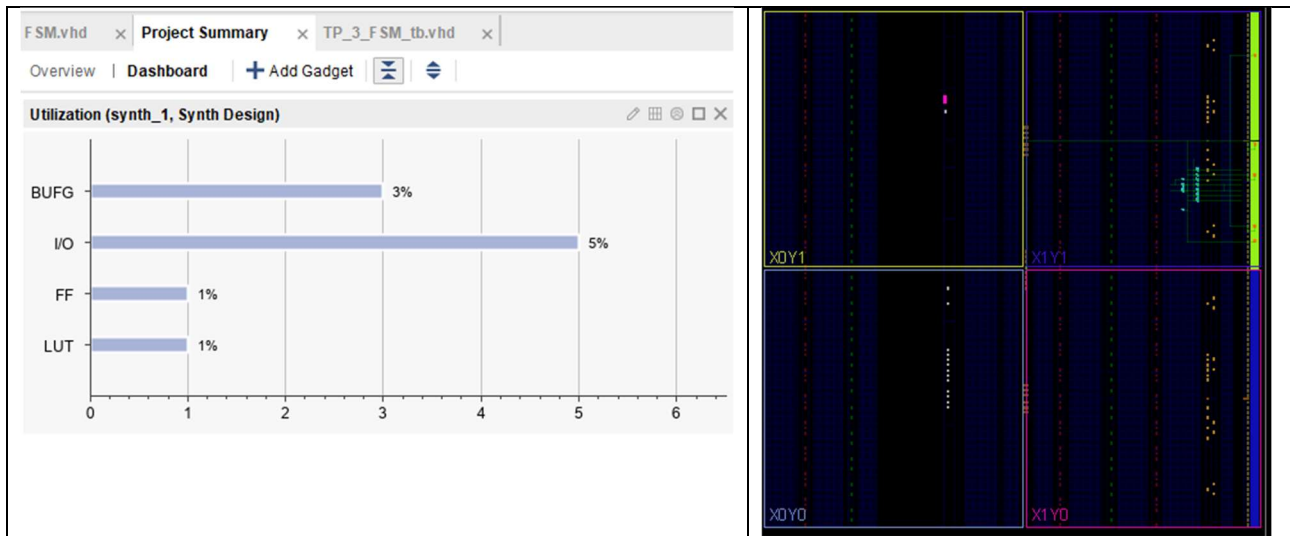

Code :

```
-----
-----partie Actions appliquées de la machine à etat
-----

-- on va rajouter un autre élément à notre architecture (du tp precedent)
---pour maintenir la led allumée 2 sec et eteinte 2 sec en mémorisant la dernière
--- entrée, et ce pendant N valeur de comptage de front mentant
__*****

--##--declaration composant : Bascule_T_flip_flop
-- Declaration de ma bibliothèque
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Bascule_T_Flip_Flops is

    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          Reset : in STD_LOGIC;
          --enable : in STD_LOGIC;

          t_out : inout STD_LOGIC := '0');

    T : in STD_LOGIC;

end Bascule_T_Flip_Flops;

--Description comportementale
-----
architecture arch_Bascule_T_Flip_Flops of Bascule_T_Flip_Flops is
```



```
begin
```

```
  process(Reset,clk)
```

```
    begin
```

```
      if reset='1' then t_out <= '0';
```

```
        elsif rising_edge(clk) then
```

```
          if T='1' then
```

```
            if t_out='1' then
```

```
              t_out <= '0';
```

```
            else
```

```
              t_out <= '1';
```

```
          end if;
```

```
        end if;
```

```
      end if;
```

```
    end process;
```

```
  end arch_Bascule_T_flip_flops;
```

```
-----FSM-----
```

```
-- Declaration de ma bibliothèque
```

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
USE work.ALL;
```

```
entity FSM_unit is
```

```
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
```

```
        Bouton : in STD_LOGIC;
```

```
        led0_r, led0_b, led0_g : out STD_LOGIC);
```

```
    -- enable : in STD_LOGIC ;
```

```
    --scount2 : out integer);
```

```
end FSM_unit;
```

```
architecture arch_FSM_unit of FSM_unit is
```

```
  -- Definition des signaux
```

```
  signal end_counter_1 : STD_LOGIC := '0';
```

```
  signal end_counter_2 : STD_LOGIC := '0';
```

```
  type state is (etat_initial, led_rouge, led_bleu,led_vert);
```

```
  signal etat_cr, etat_sv : state ; --etat dans lequel on se trouve actuellement & etat dans lequel on  
passera au prochain coup d'horloge
```

```
  signal etat_led : std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
  signal allumer_led : std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
  constant v_led_rouge :std_logic_vector := "001";
```

```
  constant v_led_bleu :std_logic_vector := "010";
```

```
  constant v_led_vert :std_logic_vector := "100";
```

```
  constant v_led_blanc :std_logic_vector := "111";
```

```

signal t_out : std_logic;

begin

Counter_unit_1 port map (
    Reset => Bouton,
    end_counter_1 => end_counter_1);

inst_Counter_unit_1 : entity Counter_unit_1 port map (
    clk => clk,

inst_Counter_unit_2 : entity Counter_unit_2 port map (
    Reset => Bouton,
    enable_2 => end_counter_1,
    end_counter_2 => end_counter_2);

inst_Bascule_T_Flip_Flops : entity Bascule_T_Flip_Flops port map(
    clk => clk,
    reset => bouton,
    T => end_counter_1,

    t_out => t_out);

-- Initialisation de ma machine à etat--
process( clk , Bouton)
begin -- définition de l'initialisation de ma machine à etat-- remise à zero
    if Bouton='1' then etat_cr <= etat_initial;
    elsif rising_edge(clk) then etat_cr <= etat_sv;
    end if;
end process;

-- Définition de ma machine à etat--
process(etat_cr, end_counter_2)
begin
--initialisation des etats:
etat_sv <= etat_cr;
    case etat_cr is
        when etat_initial =>
            if end_counter_2 = '1' then
                etat_sv
            end if;
            when led_rouge =>
                etat_sv
            end if;
            when led_bleu =>
                etat_sv
            end if;
    end case;
end process;

```

```

        if end_counter_2 = '1' then
            led_rouge <= led_vert;
            led_vert <= led_rouge;
        end if;

        when led_vert =>
            if end_counter_2 = '1' then
                led_rouge <= led_vert;
                led_vert <= led_rouge;
            end if;
        end case;
    end process;

    -----
    -----
    -----partie Actions appliquées de la machine à etat
    -----

    --signal etat_led : std_logic_vector(2 down to 0);
    --signal allumer_led : std_logic_vector(2 down to 0);
    --constant v_led_rouge :std_logic_vector := "001";
    --constant v_led_bleu :std_logic_vector := "010";
    --constant v_led_vert :std_logic_vector := "100";
    --constant v_led_blanc :std_logic_vector := "111";

    process(etat_cr, bouton, end_counter_1)--state_switch
    begin
        case etat_cr is
            when etat_initial =>
                etat_led <= v_led_blanc;
                -- blanc => rouge + bleu +
            when led_rouge =>
                etat_led <= v_led_rouge;
            when led_bleu =>
                etat_led <= v_led_bleu; -
            when led_vert =>
                etat_led <= v_led_vert; -
        end case;
    end process;

    process (clk,etat_led)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            allumer_led <= etat_led and (t_out, t_out, t_out);
        end if;
    end process;

```

```
    led0_r <= allumer_led(0);  
    led0_b <= allumer_led(1);  
    led0_g <= allumer_led(2);  
end if;  
end process;  
  
end arch_FSM_unit;
```

-----