



# Compte rendu de – TP04 - Pilotage de LED et mémoire

## Partie 2

### 1.1 Objectif de ce TP

L'objectif de cette partie est de réaliser un design permettant de faire clignoter une LED RGB avec une séquence de couleurs entrées à l'aide des boutons. Dans cette partie, vous utiliserez le module LED\_driver de la partie 1 et vous ajouterez l'utilisation d'un composant mémoire : la FIFO.

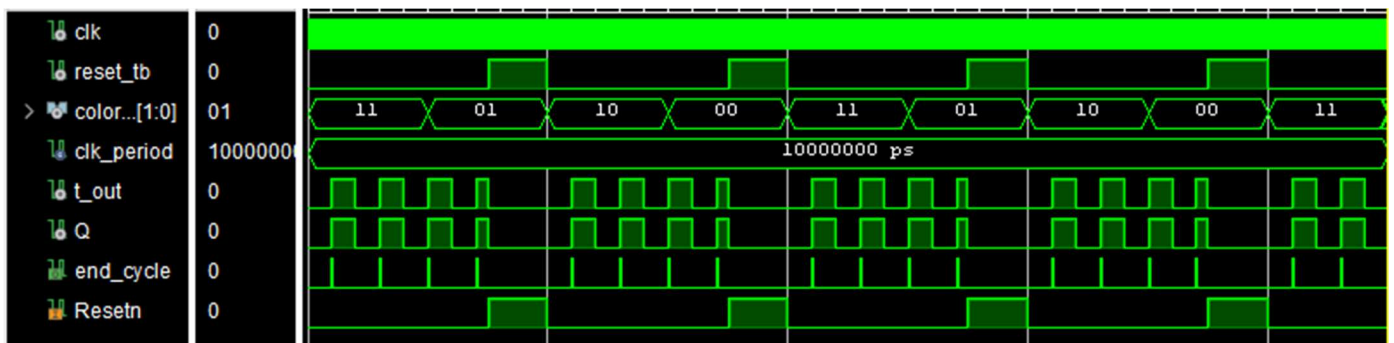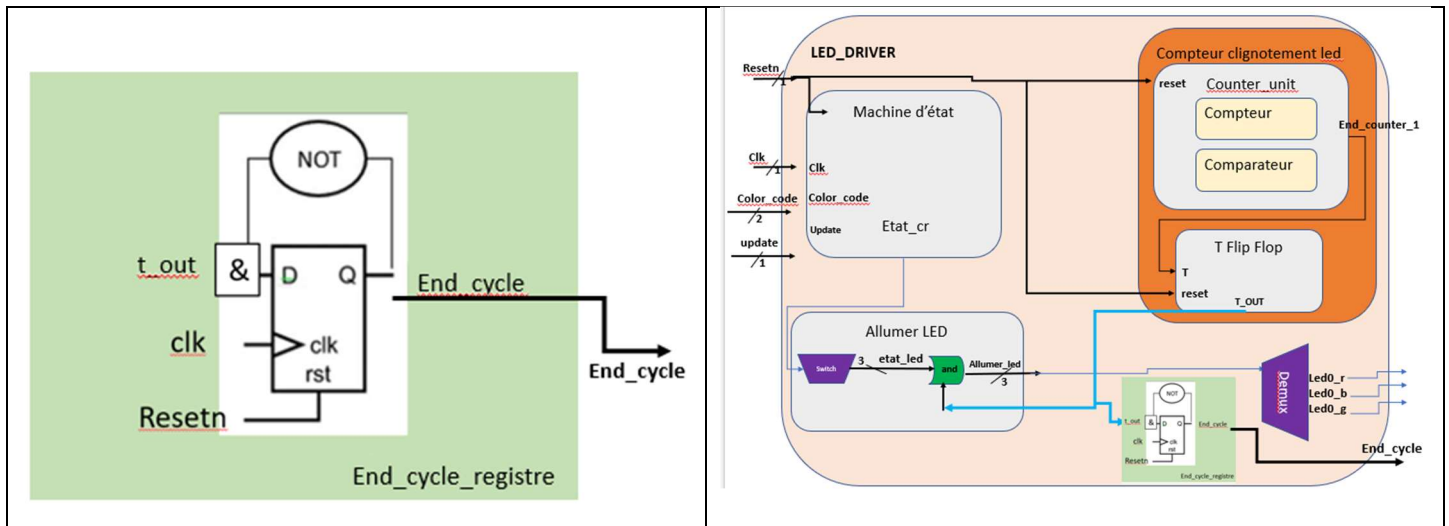- 1) Question 1 - Sur l'architecture RTL, modifiez le module LED\_driver en ajoutant une sortie end\_cycle. Cette sortie vaudra 1 à la fin d'un cycle allumé/éteint de la LED RGB.






2. Modifiez la logique en entrée du module pour ajouter une FIFO. Cette FIFO doit prendre en entrée le code couleur « vert » ou « bleu » suivant l'état du bouton\_1 et est connectée en sortie à l'entrée color\_code du module LED\_driver. La donnée est écrite dans la FIFO lorsqu'il y a un front montant du bouton\_0. La donnée de la FIFO est lue lorsque le signal end\_cycle du module LED\_driver vaut 1.

+ Question3 et question 4

- je commence par comprendre le fonctionnement de mon FIFO pour pouvoir l'intégrer dans mon tp :

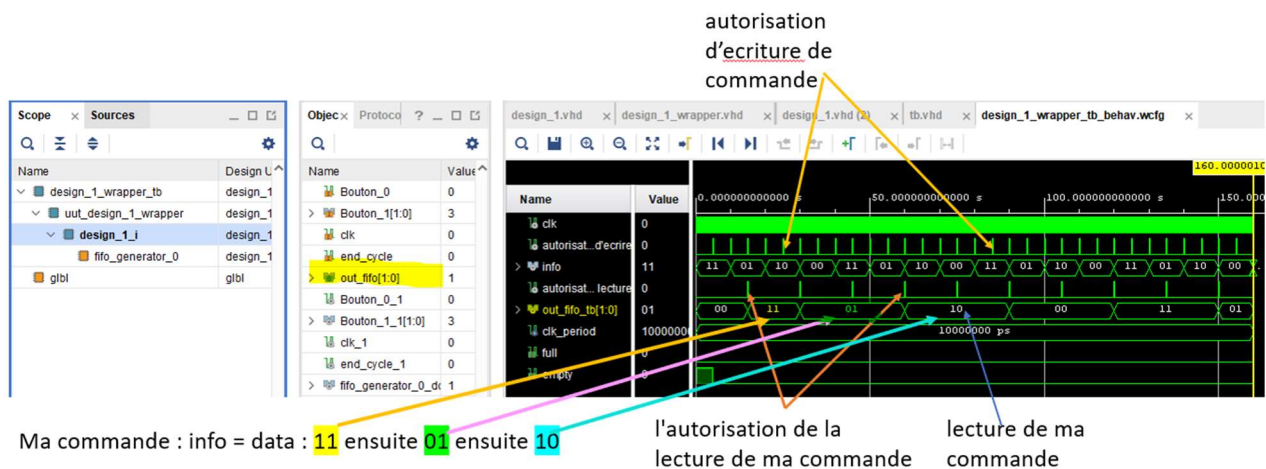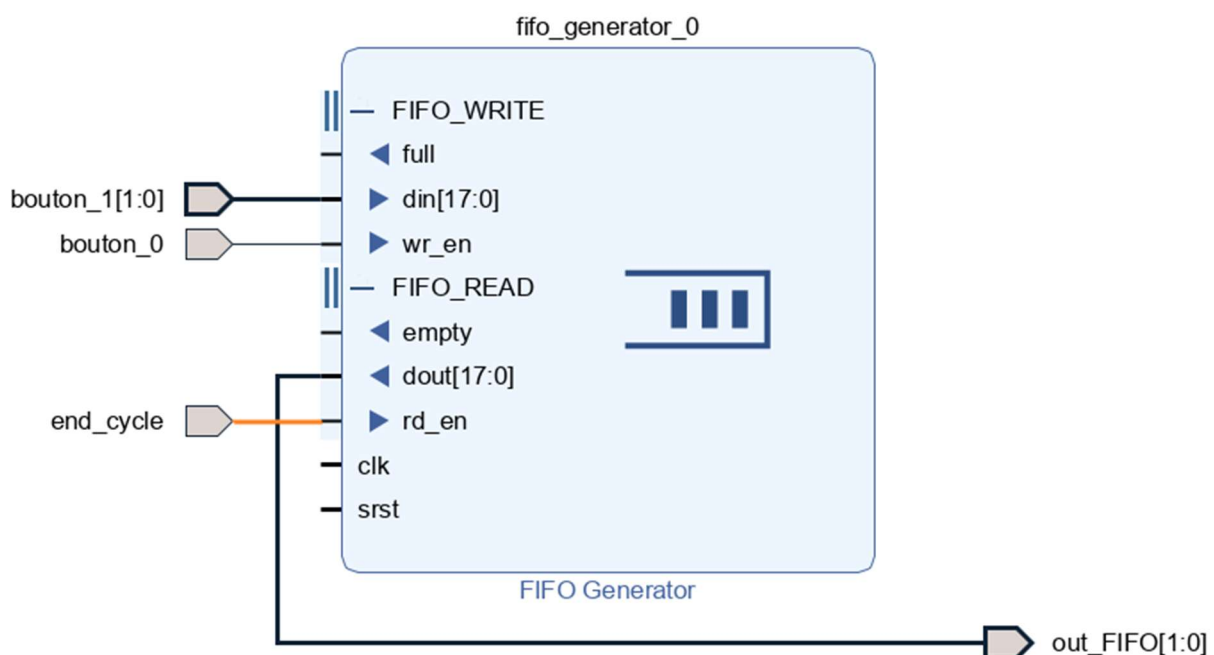- J'ai créé mon composant IP avec des entrées sorties adaptées (clk =100MHz)



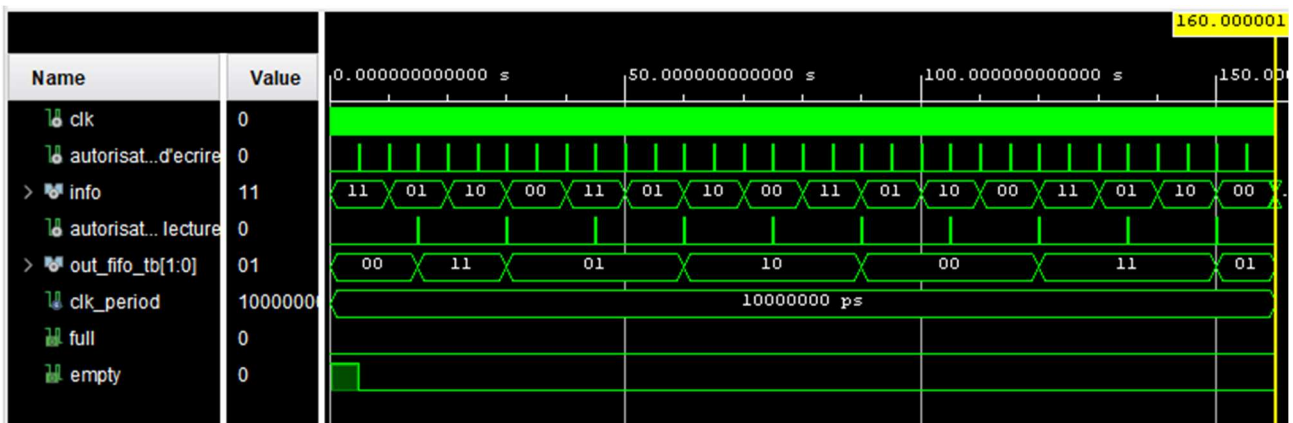

```

test_bouton_1_process : process -- tester ma commande
begin
  Bouton_1_tb <= "11";
  wait for 10 sec;
  Bouton_1_tb <= "01";
  wait for 10 sec;
  Bouton_1_tb <= "10";
  wait for 10 sec;
  Bouton_1_tb <= "00";
  wait for 10 sec;
end process;



test_bouton_0_process : process -- tester l'autorisation de mon ecriture de commande
begin
  Bouton_0_tb <= '0';
  wait for 5 sec;
  Bouton_0_tb <= '1';
  wait for 20000 ns;
  Bouton_0_tb <= '0';
  wait for 10 sec;
  Bouton_0_tb <= '1';
  wait for 20 sec;
end process;


test_end_cycle_process : process -- tester l'autorisation de la lecture de ma commande
begin
  end_cycle_tb <= '0';
  wait for 15 sec;
  end_cycle_tb <= '1';
  wait for 20000 ns;
end process;

```

Ensuite je reviens à mon projet MASTER pour rassembler mon architecture globale, maintenant que j'ai compris le fonctionnement d'un composant FIFO :

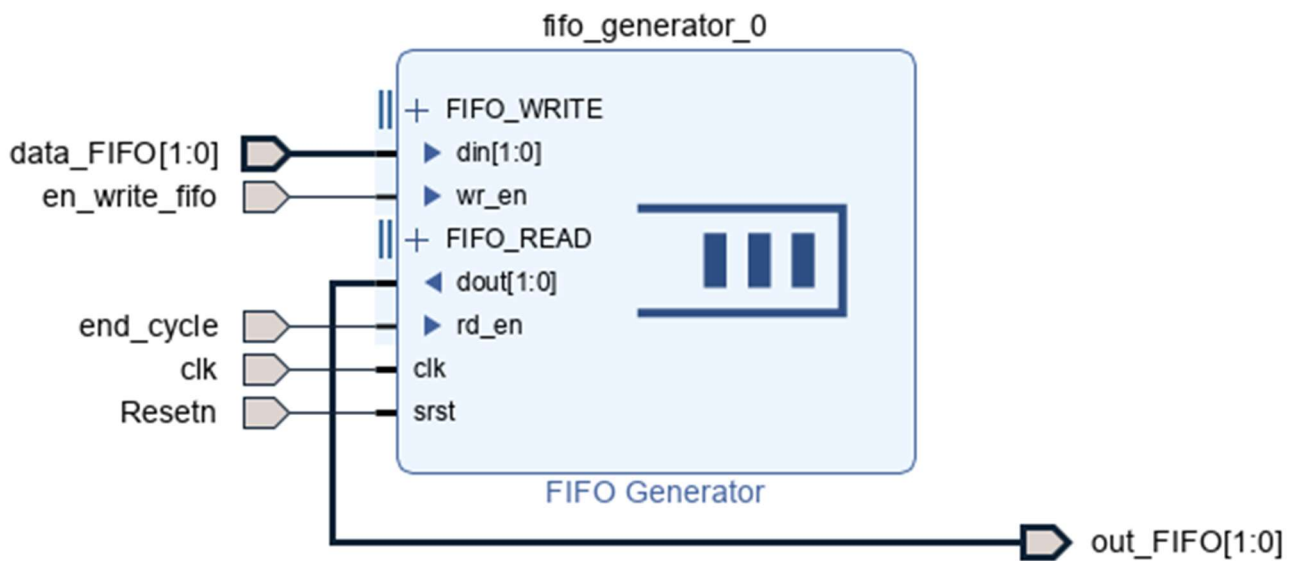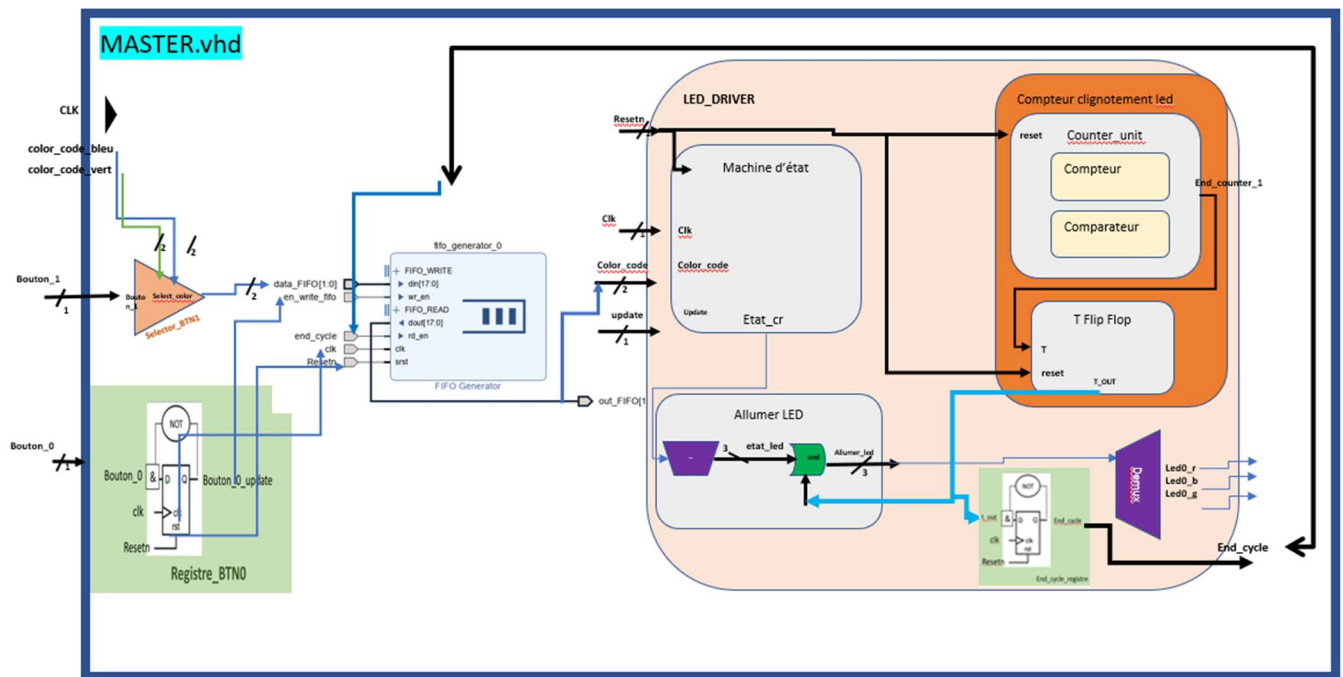MASTER GLOBAL qui englobe : nouveau LED\_DRIVER (Question 1) & composant FIFO



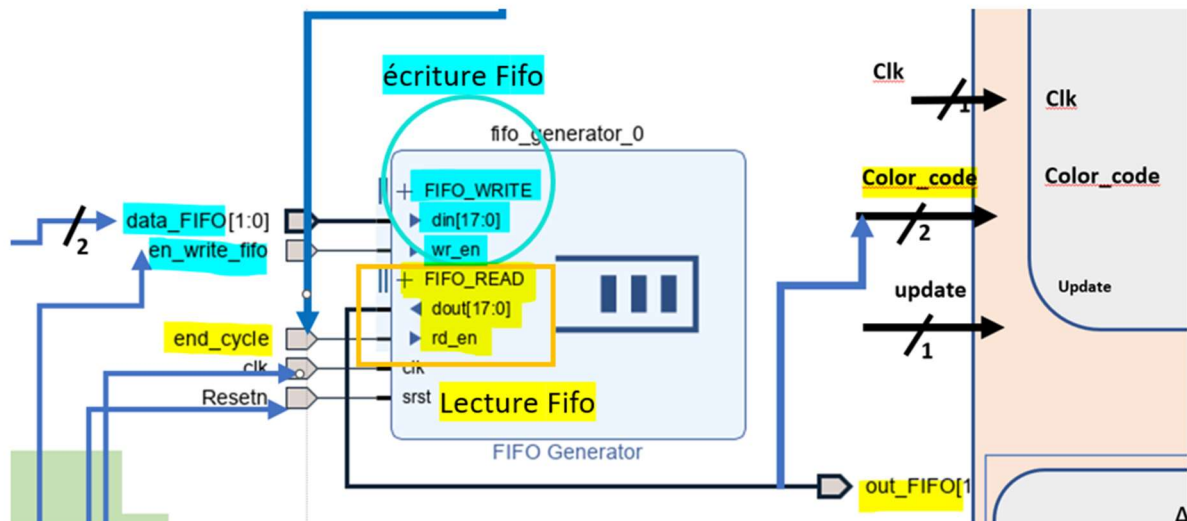


- **Importation de mon IP** FIFO (fifo\_generator\_0) : ici j'ai 2 bits en entrée et sortie de ma fifo

5

- **Instanciation de mon IP** FIFO (fifo\_generator\_0) : ici dans mon module MASTER GLOBAL :


```
inst_fifo_generator_0: fifo_generator_0 port map(
    clk => clk, --
    srst => Reset_master, ---
    din => data_fifo,
    wr_en => wr_en_master, --
    rd_en => rd_en_master, ---
    dout => out_FIFO,
    full => full, --
    empty => empty );
```

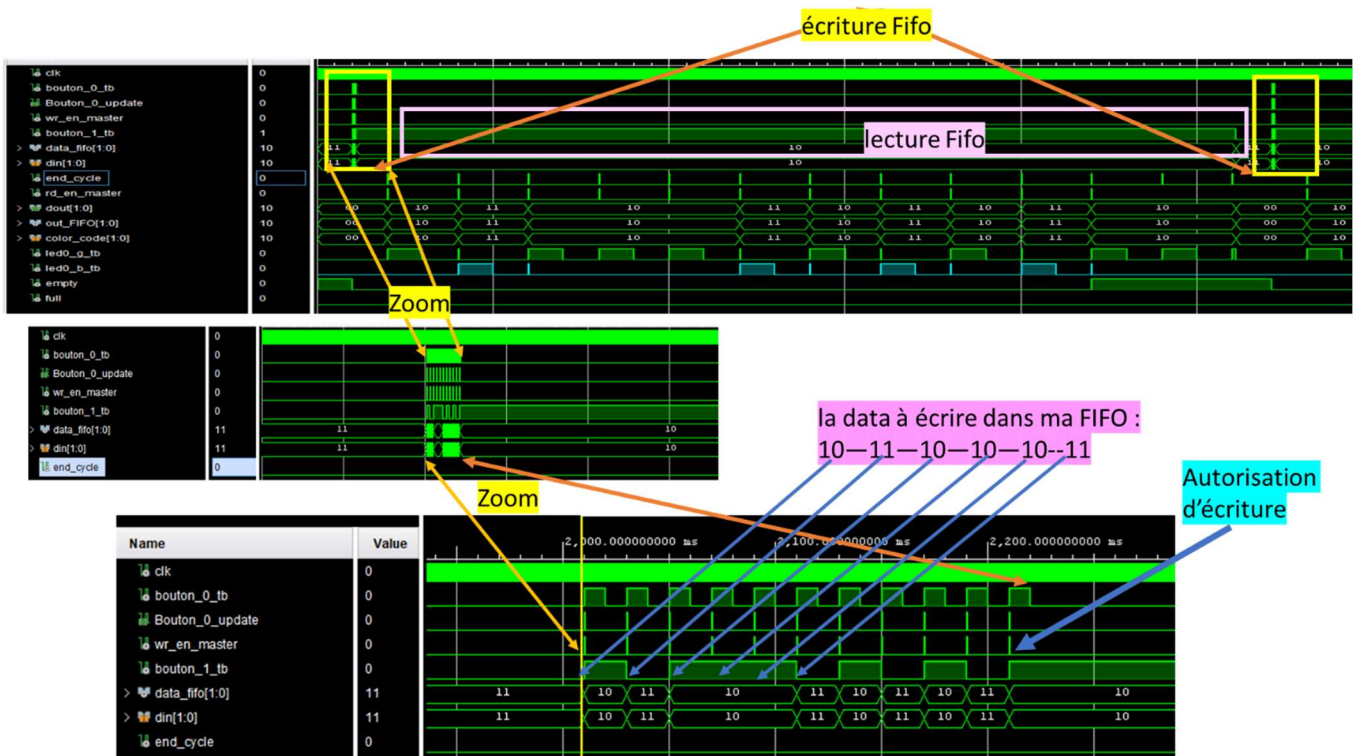- **Explication de l'écriture de la fifo dans mon architecture**






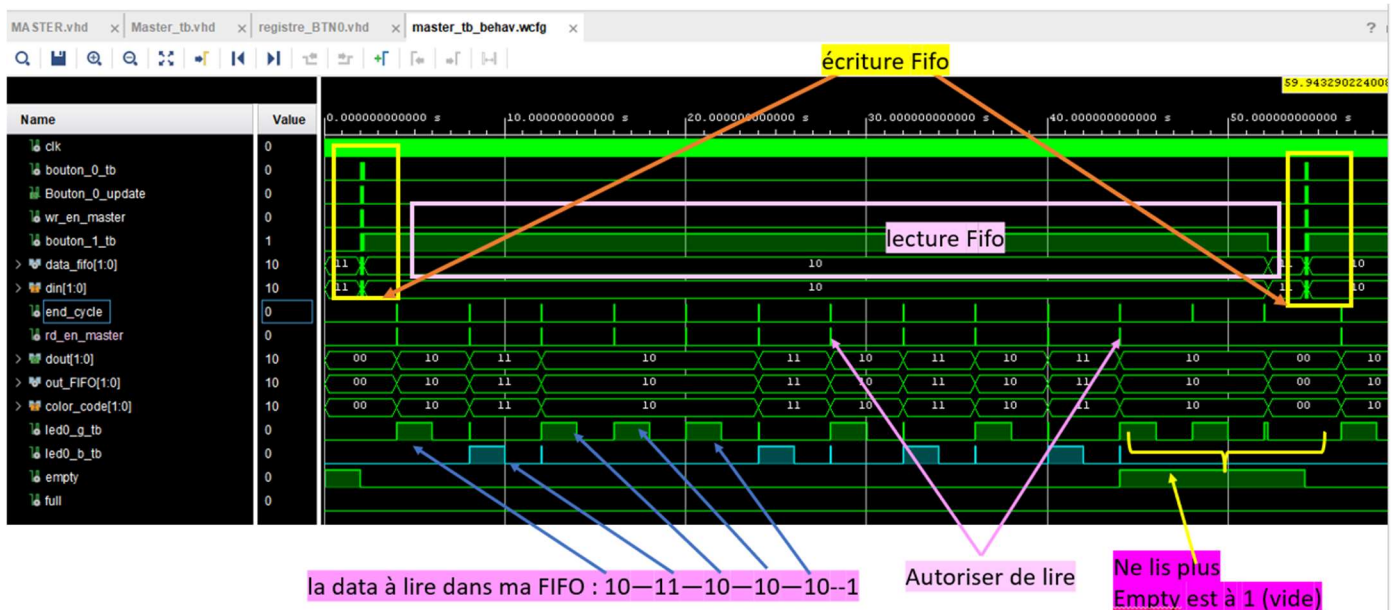- **Explication de la lecture de la fifo dans mon architecture**



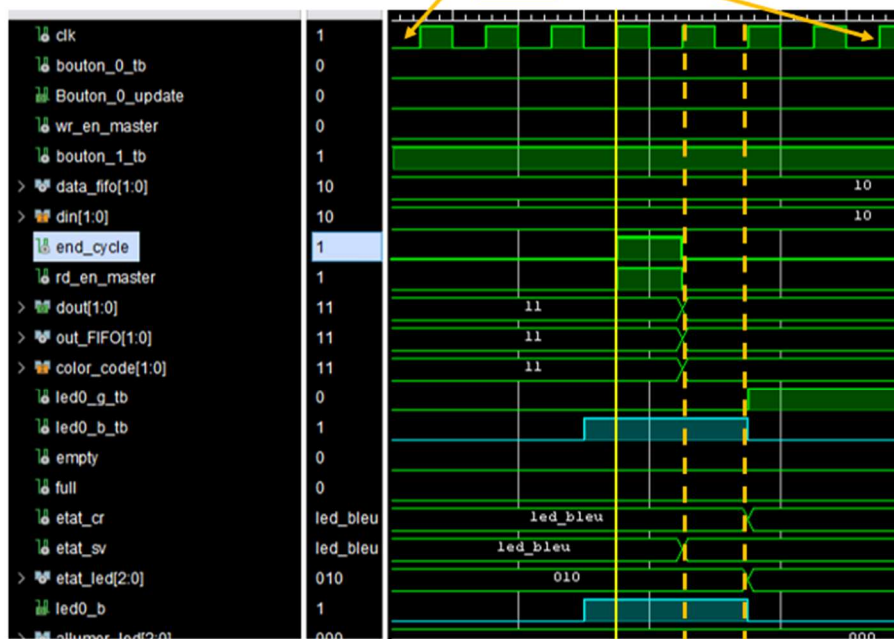- **Zoom sur le pic bleu juste avant le changement de bit s en lecture de data: Explication**




1 cycle d'horloge de retard du à la coup d'horloge de « End\_cycle »

1 cycle d'horloge dû au passage par la machine à état


Question 5 : Réalisez une synthèse et étudiez le rapport de synthèse, les ressources utilisées doivent correspondre à votre schéma RTL.
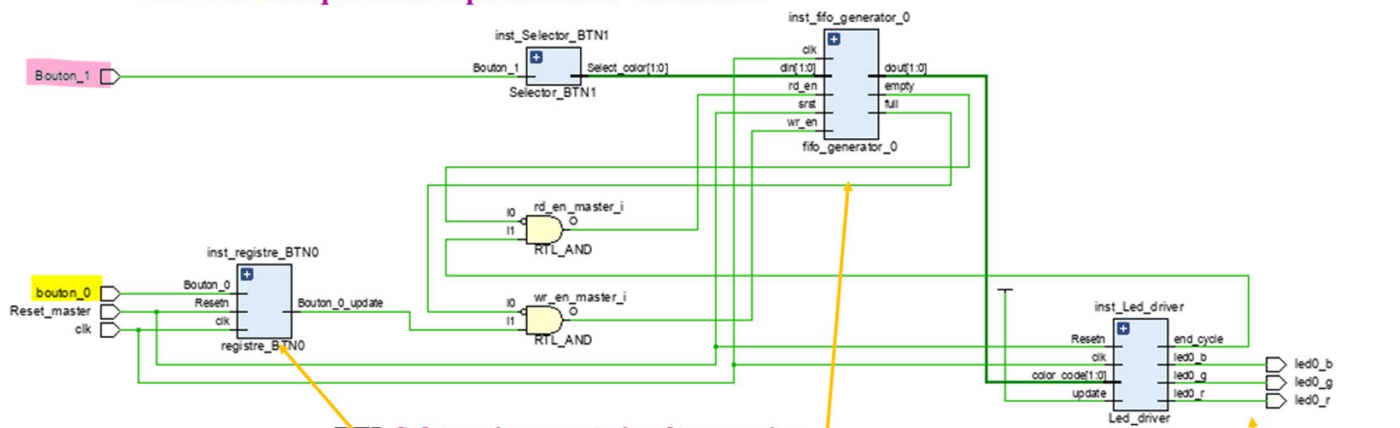
## 1.2 Schématique :


RTL Schématique avant implémentation - simulation



RTL Schématique après implémentation

 

Ma schématique après implémentation en comparaison avec mon architecture :

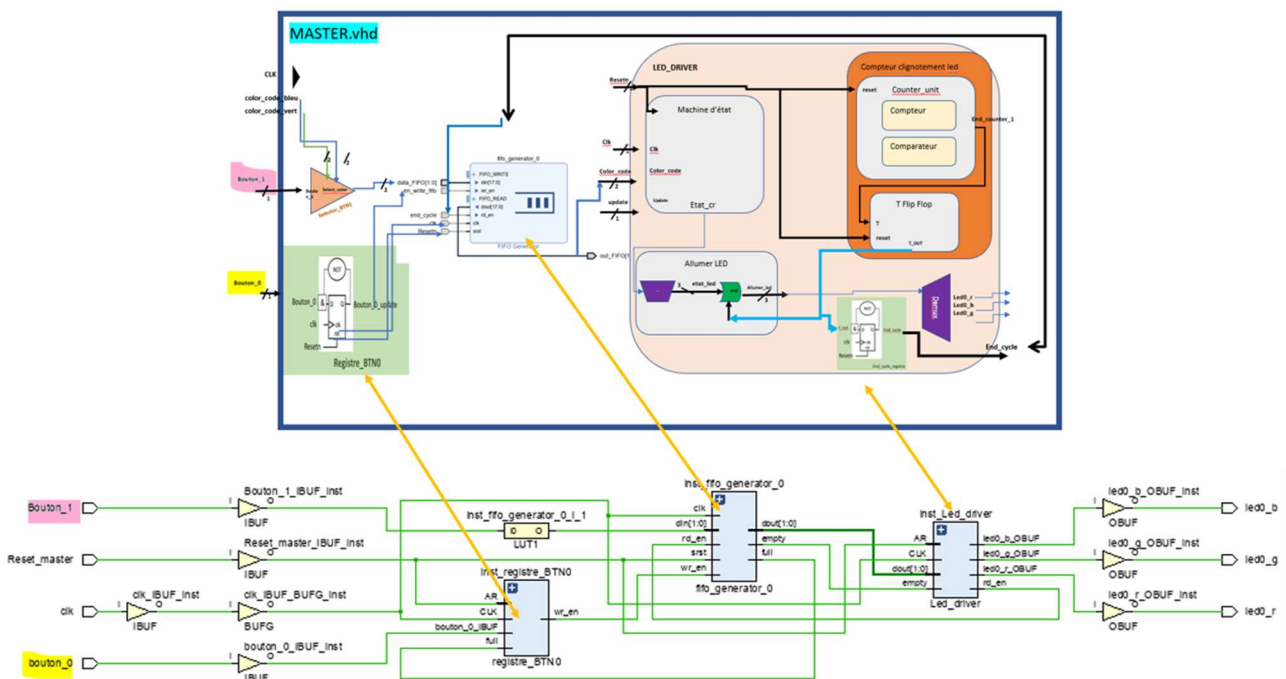



Question6 : Effectuez le placement routage et étudiez les rapports..

### 1.3 Rapport de synthèse

Start RTL Component Statistics				Report Cell Usage:			
-----				+-----+-----+			
Detailed RTL Component Info :				Cell  Count			
+---Adders :				+-----+-----+			
2 Input	10 Bit	Adders := 2		1	BUFG		1
+---XORs :				2	CARRY4		7
2 Input	1 Bit	XORs := 40		3	LUT1		7
+---Registers :				4	LUT2		12
	10 Bit	Registers := 4		5	LUT3		6
	3 Bit	Registers := 1		6	LUT4		26
	1 Bit	Registers := 9		7	LUT5		5
+---Muxes :				8	LUT6		11
6 Input	3 Bit	Muxes := 1		9	MUXCY		20
5 Input	3 Bit	Muxes := 1		10	RAMB18E1		1
2 Input	2 Bit	Muxes := 1		11	FDRE		80
2 Input	1 Bit	Muxes := 1		12	IBUF		3
-----				13	OBUF		3
Finished RTL Component Statistics				+-----+-----+			

### 1.4 Rapport de timing

Design Timing Summary						
<hr/>						
WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)	
3.740	0.000	0	4601	0.031	0.000	
<hr/>						
Setup :	0	Failing Endpoints, Worst Slack	26.013ns,	Total Violation	0.000ns	
Hold :	0	Failing Endpoints, Worst Slack	0.049ns,	Total Violation	0.000ns	
PW :	0	Failing Endpoints, Worst Slack	15.250ns,	Total Violation	0.000ns	


**Et le chemin critique :****Max Delay Paths**

```

Slack (MET) : 26.013ns (required time - arrival time)
Source:      dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_reg[2]/C
              (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BS
Destination:  dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/portno_temp_reg[5]/D
              (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BS
Path Group:   dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK
Path Type:    Setup (Max at Slow Process Corner)
Requirement:  33.000ns (dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_
Data Path Delay: 6.921ns (logic 2.241ns (32.382%) route 4.680ns (67.618%))
Logic Levels:  6 (CARRY4=2 LUT3=1 LUT4=1 LUT5=1 LUT6=1)
Clock Path Skew: -0.063ns (DCD - SCD + CPR)
  Destination Clock Delay (DCD): 3.065ns = ( 36.065 - 33.000 )
  Source Clock Delay (SCD): 3.503ns
  Clock Pessimism Removal (CPR): 0.375ns
Clock Uncertainty: 0.035ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
  Total System Jitter (TSJ): 0.071ns
  Total Input Jitter (TIJ): 0.000ns
  Discrete Jitter (DJ): 0.000ns
  Phase Error (PE): 0.000ns

```


Question7 : Générez le bitstream et vérifiez que vous avez le comportement attendu sur carte.

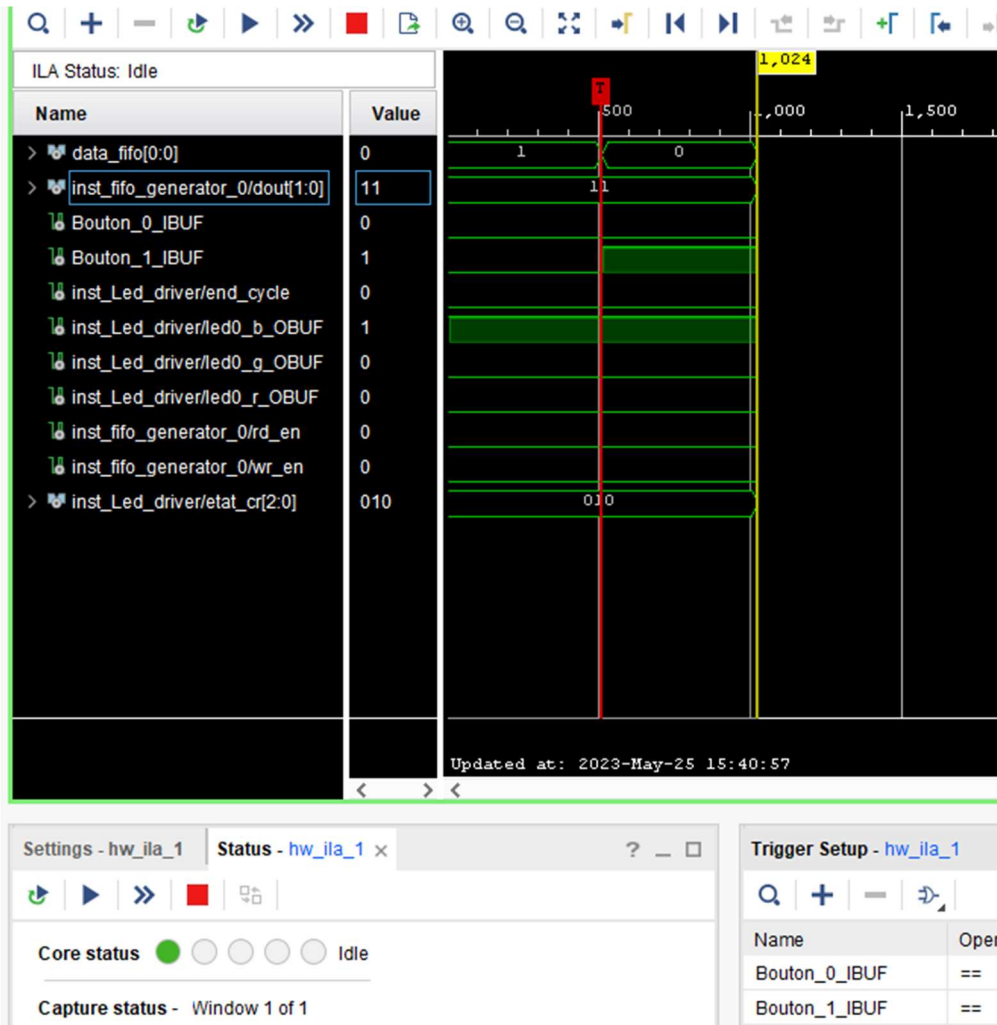**Simulation ILA :**
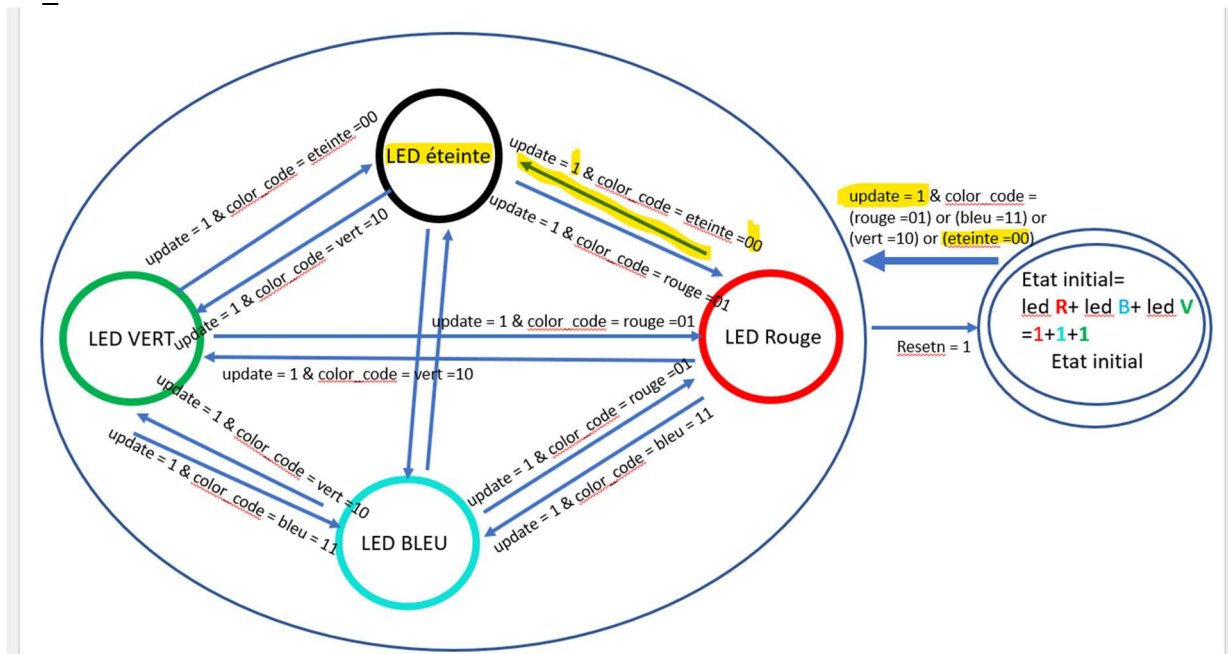
## 1.5 observation sur carte CORAZ7 : voir vidéo aussi

Explication pourquoi que j'ai un état initial éteint et non pas blanc dès la programmation de ma carte . :


→ la machine à état dans led\_driver.vhd est ci-dessous, et comme j'ai un update à '1' la carte va par défaut sauter au premier état suivant qui est selon lui le 00 = éteinte, valeur par défaut de color\_code.



```
-- Définition de ma machine à état--
process(color_code,update,etat_cr)
begin
  --initialisation des états:
  if update = '0' then
    etat_sv <= etat_cr;
  elsif color_code = color_code_eteinte then --& update = '1'
    etat_sv <= led_eteinte;
  elsif color_code = color_code_rouge then --& update = '1'
    etat_sv <= led_rouge;
  elsif color_code = color_code_bleu then --& update = '1'
    etat_sv <= led_bleu;
  elsif color_code = color_code_vert then --& update = '1'
    etat_sv <= led_vert;
  end if;
end process;
```

```
inst_Led_driver : entity Led_driver port map(
  clk => clk,
  Resetn => Reset_master,
  color_code => out_FIFO,
  update => '1', --ici mon update est tjs à 1 donc il saute au premier état suivant qui est éteint selon ma machine à état
  end_cycle => end_cycle,
  led0_r => led0_r,
  led0_b => led0_b,
  led0_g => led0_g);
```

## Annexe

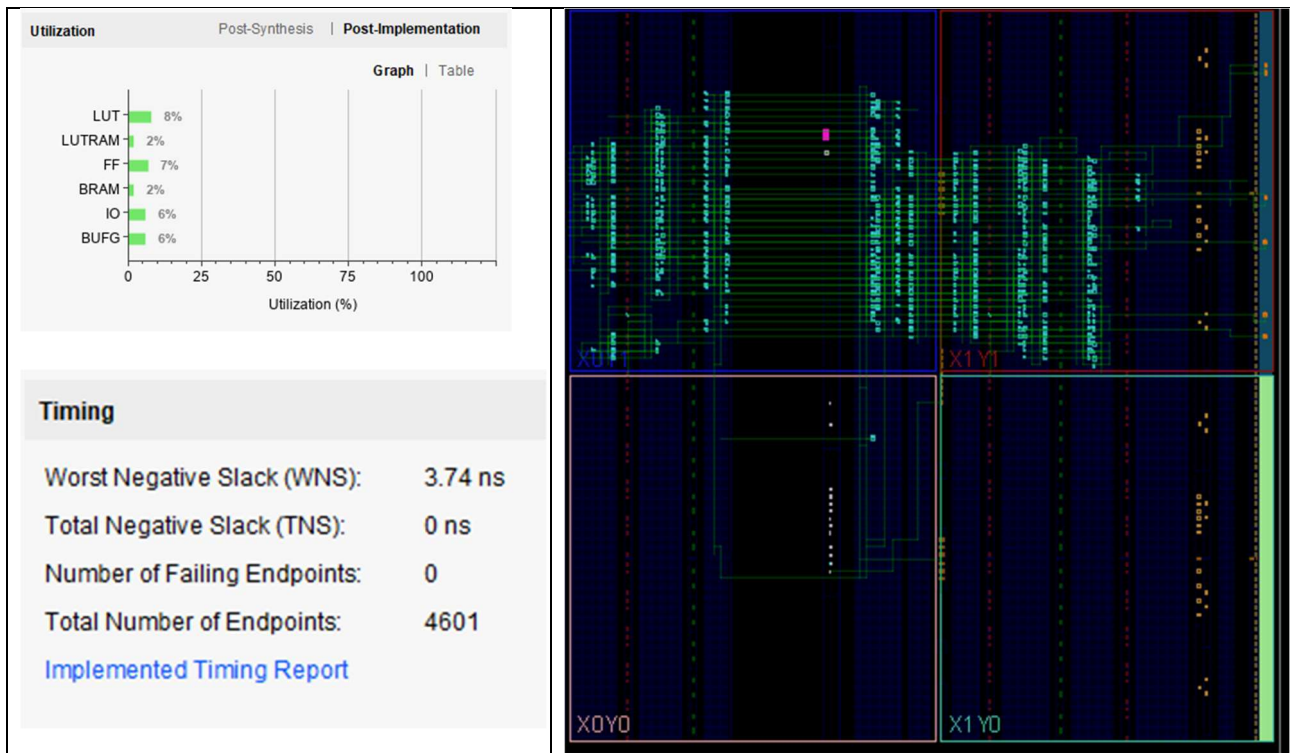

Un aperçu sur mon test bench pour tester ma data à l'entrée de mon architecture avec le composant FIFO :

```
-- Declaration de ma bibliothèque
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Use work.all;

entity master_tb is
end master_tb;

architecture arch_master_tb of master_tb is
    signal clk : std_logic ;
    --signal Resetn :std_logic ;
    --signal reset_tb :std_logic := '0';
    signal led0_r_tb : std_logic := '0';
    signal led0_b_tb : std_logic := '0';
    signal led0_g_tb : std_logic := '0';
    signal bouton_l_tb : std_logic := '0';
    signal bouton_0_tb : std_logic := '0';
    signal Reset_master_tb : std_logic := '0';
    constant clk_period : time := 10000 ns; --10 ns;
    -- signal color_code : STD_LOGIC_vector (1 downto 0) := "00";
    -- signal out_FIFO : STD_LOGIC_vector (1 downto 0) := "00";

begin
    uut_master : entity Master Port map (
        clk => clk,
        Bouton_l => Bouton_l_tb,
        Bouton_0 => Bouton_0_tb,
        Reset_master => Reset_master_tb,
        led0_r => led0_r_tb,
        led0_b => led0_b_tb,
        led0_g => led0_g_tb);

    ---Clock process definitions
    clk_process : process
    begin
        clk <= '0';
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
        wait for clk_period/2;
    end process;
```

---



```
tester_mes_Boutons_process : process
begin
  --initialiser mes registres
  Reset_master_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '0';
  Bouton_1_tb <= '0';
wait for 2 sec;
  Reset_master_tb <= '0';
  -- simu entrée fifo bouton_1 : 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
  --1
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '1';--autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '0';
  --0
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '0';
  Bouton_0_tb <= '1';--autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '0';
  Bouton_0_tb <= '0';
  --1
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '1';--autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '0';
  --1
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '1';--autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '0';
  --1
```

```

--1      --
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '1';--autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '0';
--0
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '0';
  Bouton_0_tb <= '1';--autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '0';
  Bouton_0_tb <= '0';
--1
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '1';--autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '0';
--0
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '0';
  Bouton_0_tb <= '1'; --autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '0';
  Bouton_0_tb <= '0';
--1
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '1'; --autorise l'écriture dans le fifo
wait for 10 ms;
  Bouton_1_tb <= '1';
  Bouton_0_tb <= '0';
wait for 50 sec;

end process;

end arch_master_tb;

```